

Exercicis de maquinari lliure amb

Arduino Nano

ArduBlock



Jordi Binefa i Martínez

Responsable d'R+D+i a



17 / gener / 2015











Professor de cicles formatius a








Material

Contingut de la caixa

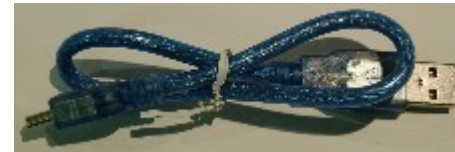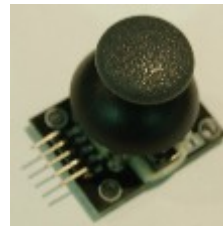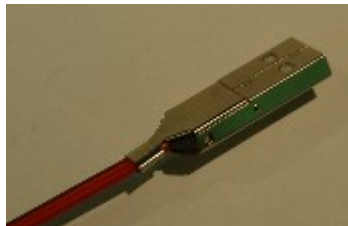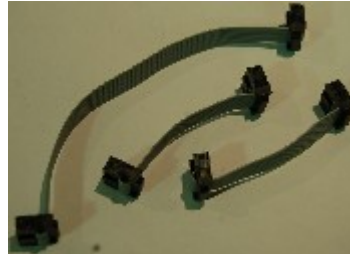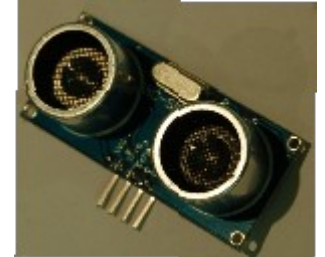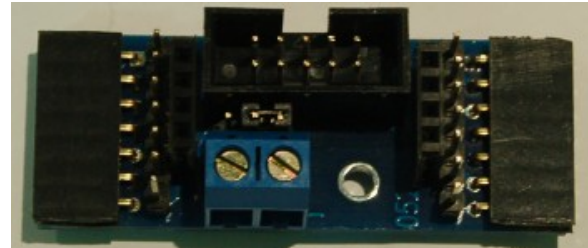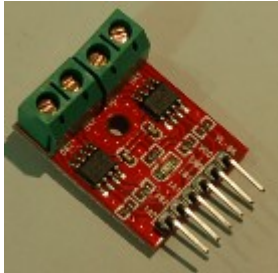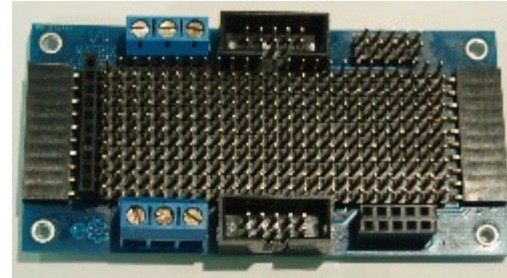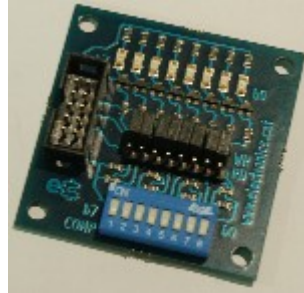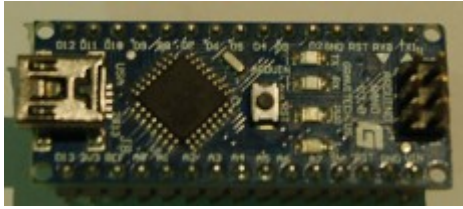






ArduBlock

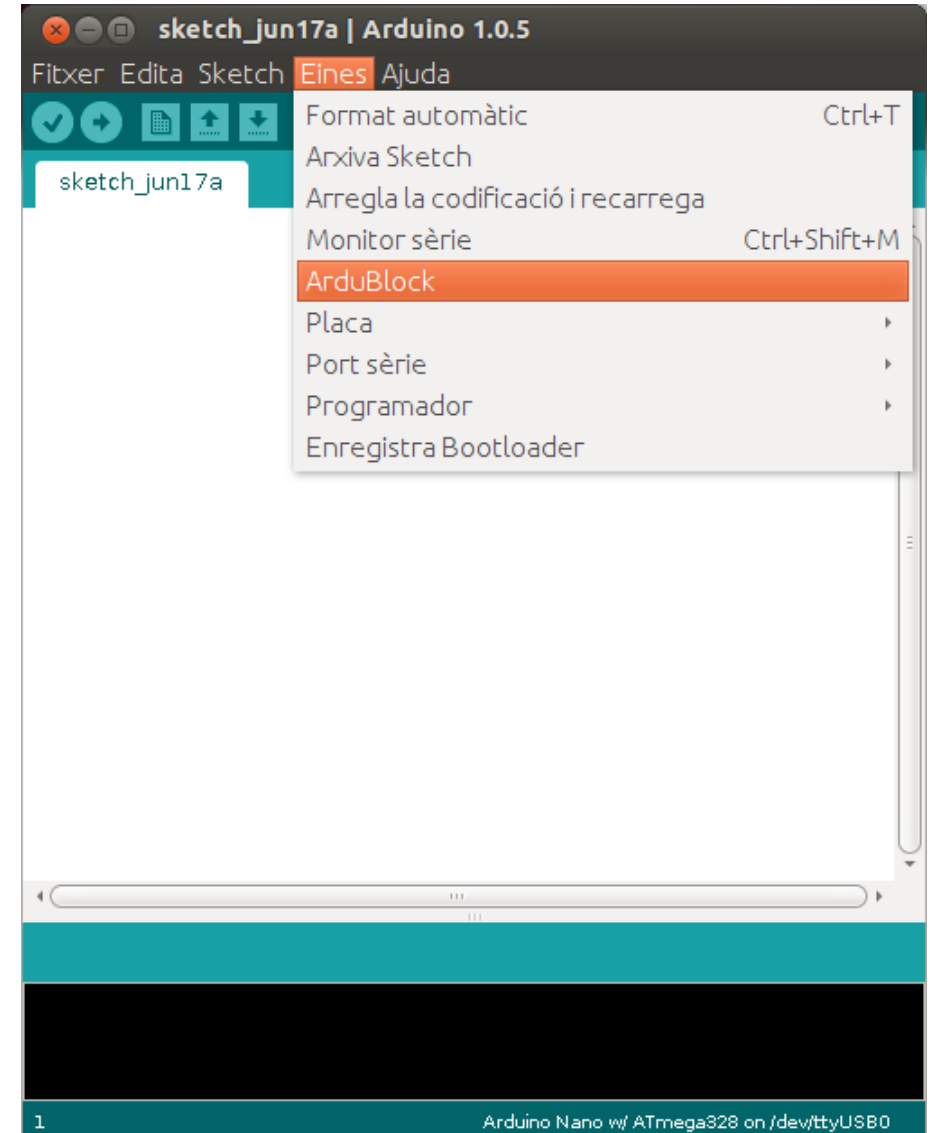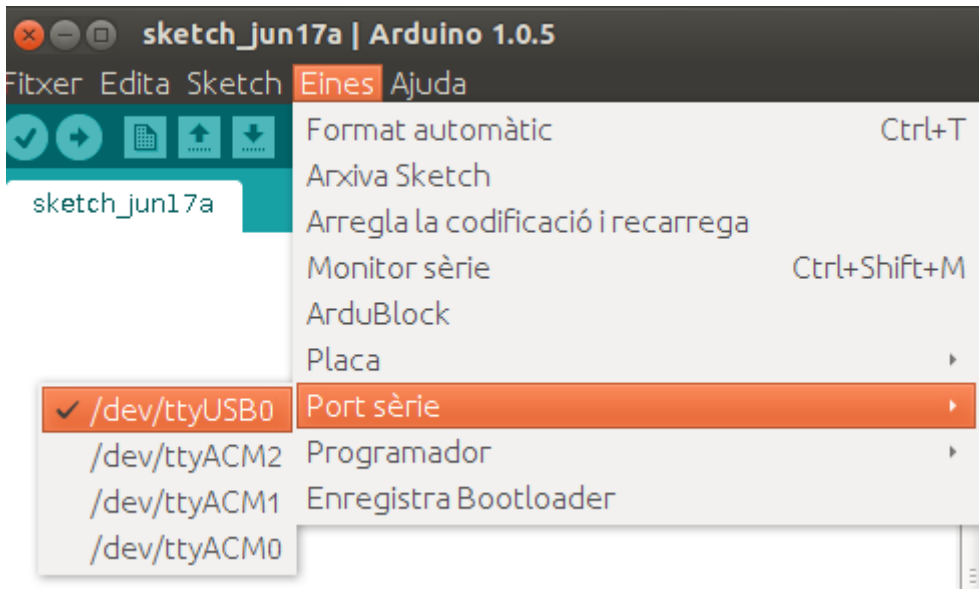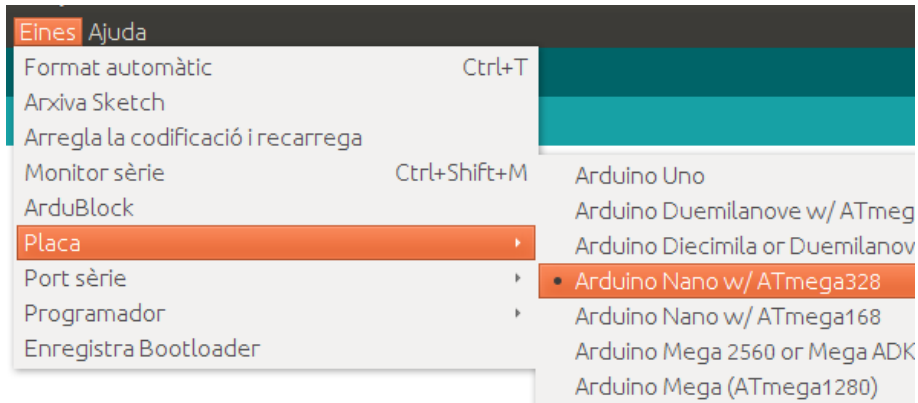



ArduBlock

pr00.abp – Sortides digitals

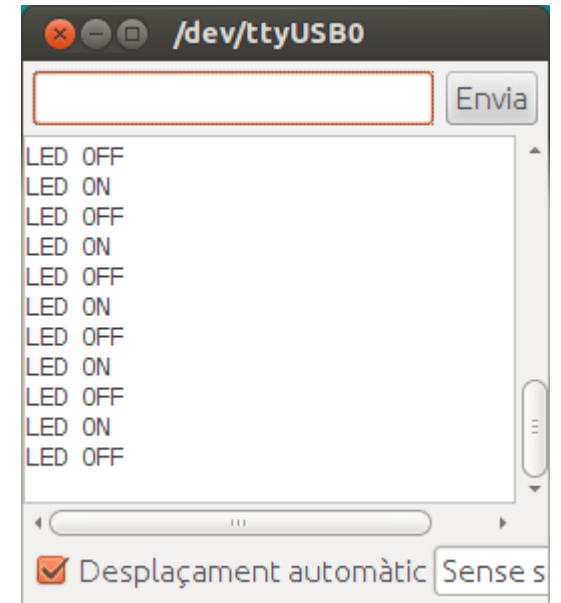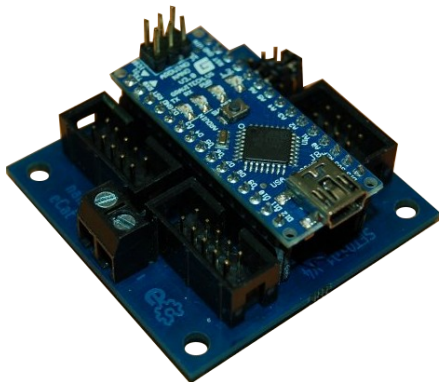
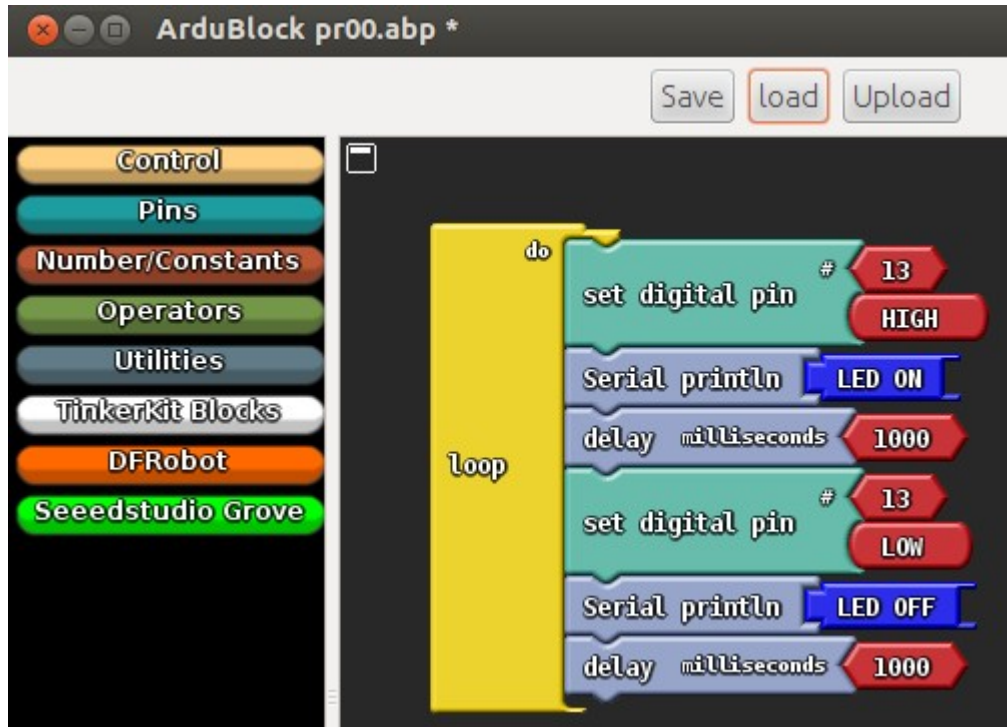


<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr00.abp>



ArduBlock

pr00.abp – Sortides digitals

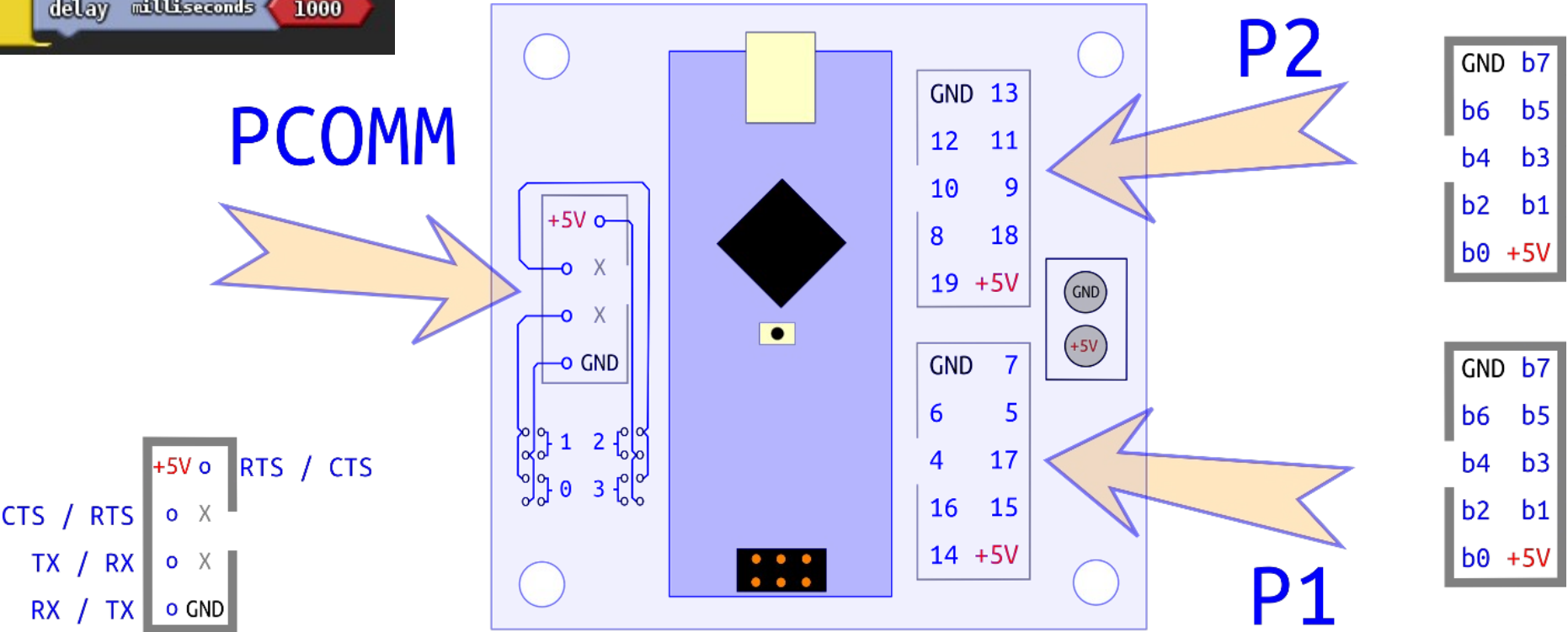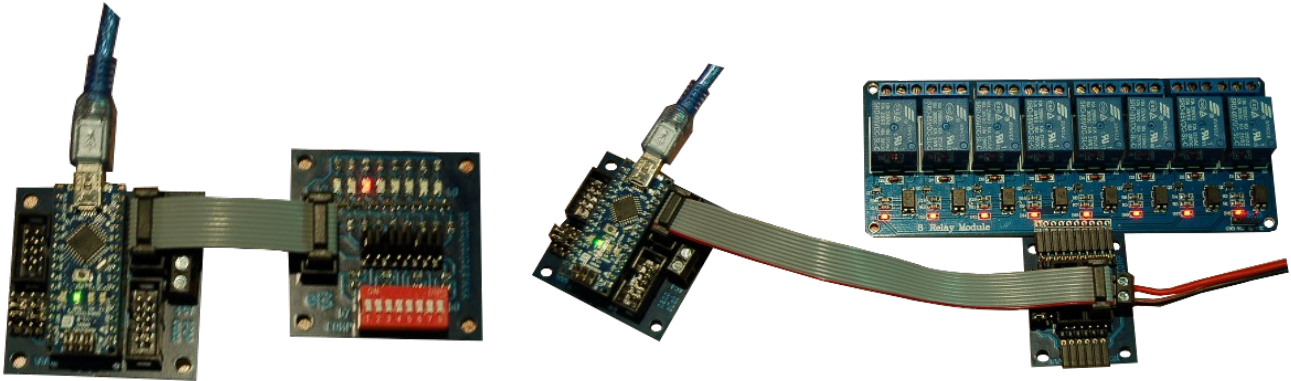




ArduBlock

`minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyUSB0`

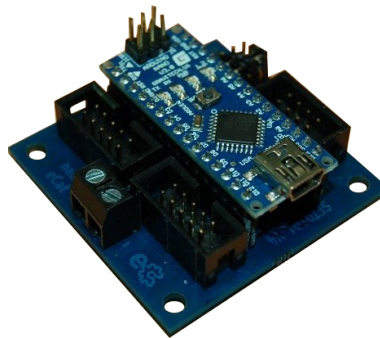
```
jordi@eCat:~/Documents/electronics.cat/projectes/arduino/install/arduino-1.0.5$ minicom -b 9600 -o  
-D /dev/ttyUSB1  
  
Welcome to minicom 2.5  
  
OPTIONS: I18n  
Compiled on May  2 2011, 10:05:24.  
Port /dev/ttyUSB1  
  
Press CTRL-A Z for help on special keys  
  
LED OFF  
LED ON  
LED OFF  
LED ON  
LED OFF  
LED ON  
LED OFF  
LED ON  
LED OFF  
LED ON  
LED OFF  
LED ON  
LED OFF
```






ArduBlock

pr01.abp – Entrades digitals

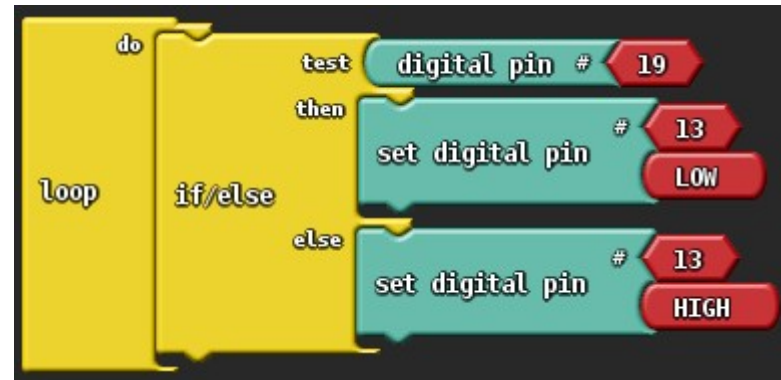

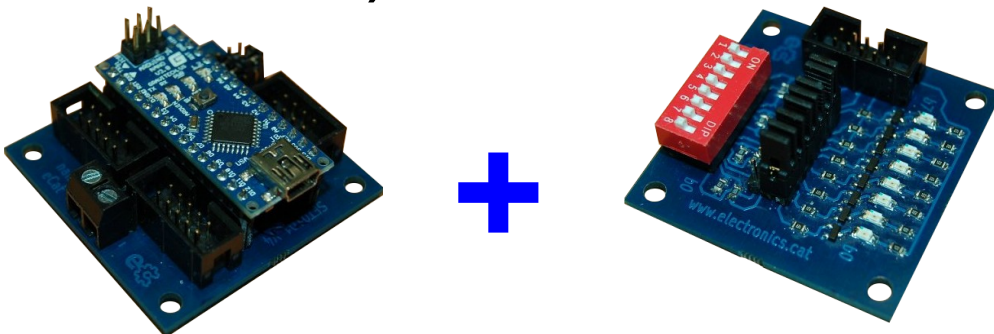A la placa d'entrades i sortides, 01_04 v3, s'ha de configurar el pont del bit 7 de P2 (pin 13 d'Arduino) com a sortida i el bit 0 de P2 (pin 19 d'Arduino) com a entrada.



<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr01.abp>




ArduBlock

pr02.abp - Exercici

- Desenvolpeu pr02_P2.abp per a crear una seqüència infinita des de b7 a b0 de P2 amb un interval de mig segon (500 ms):

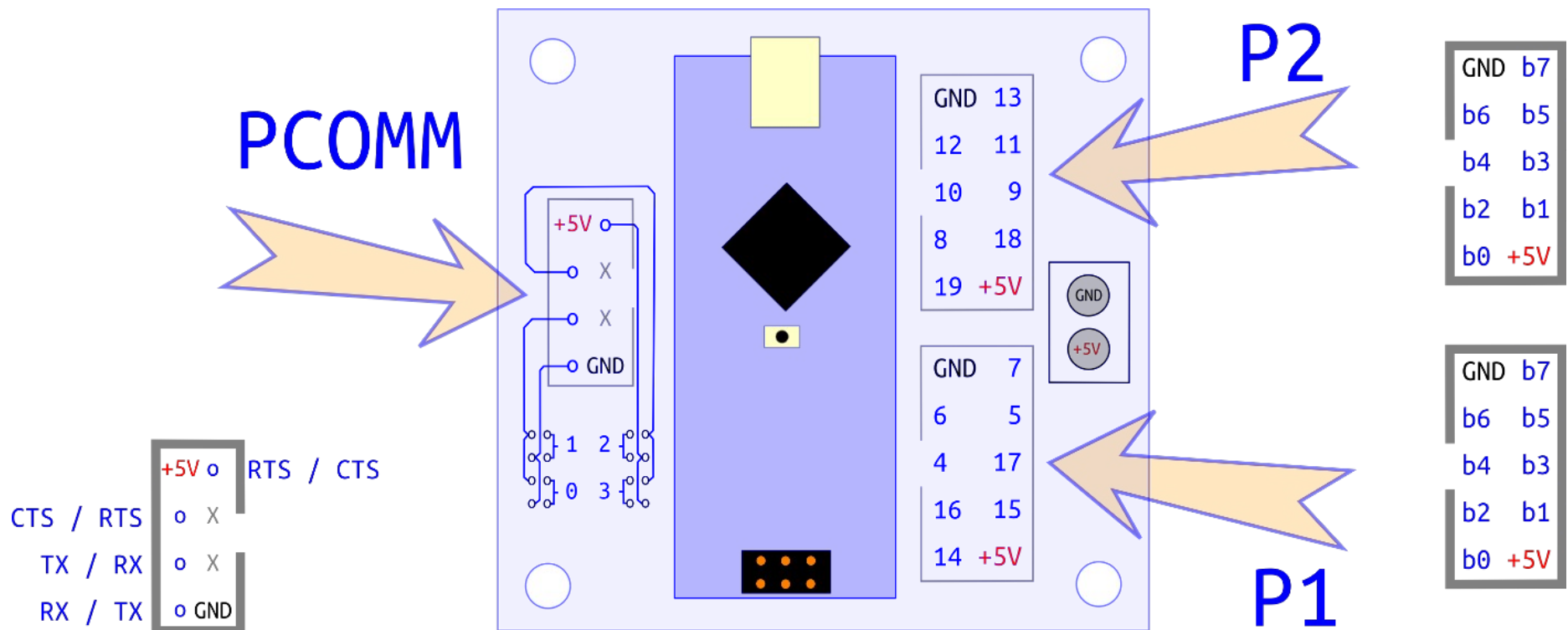1000000, 00000000, 01000000, 00000000, 00100000, ... , 00000000, 00000001, 00000000



http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr02_P2.abp
http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr02_P1.abp




ArduBlock

pr02.abp - Exercici



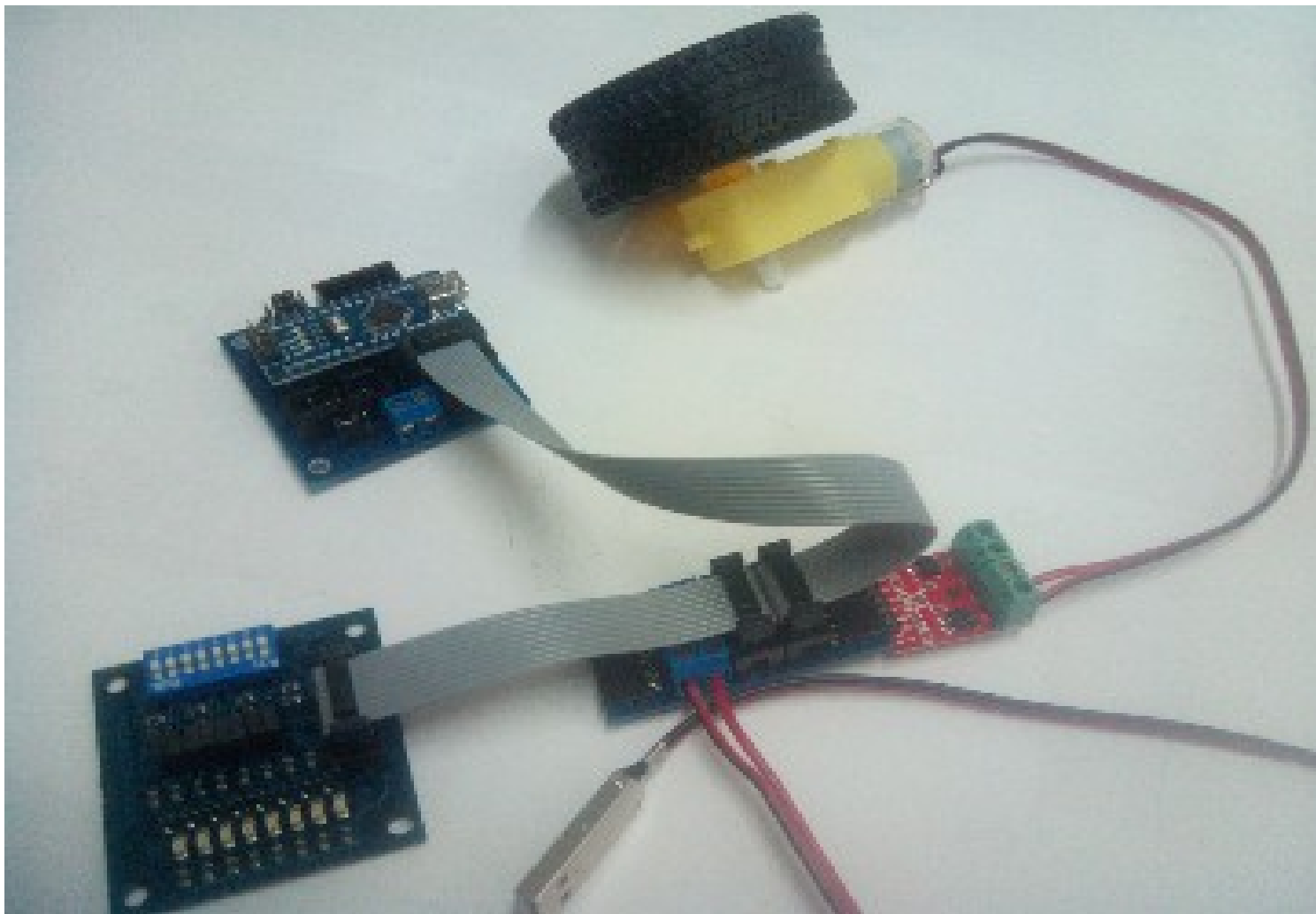http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr02_P2.abp
http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr02_P1.abp




http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr02_P2.abp
http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr02_P1.abp



ArduBlock

pr02.abp - Exercici


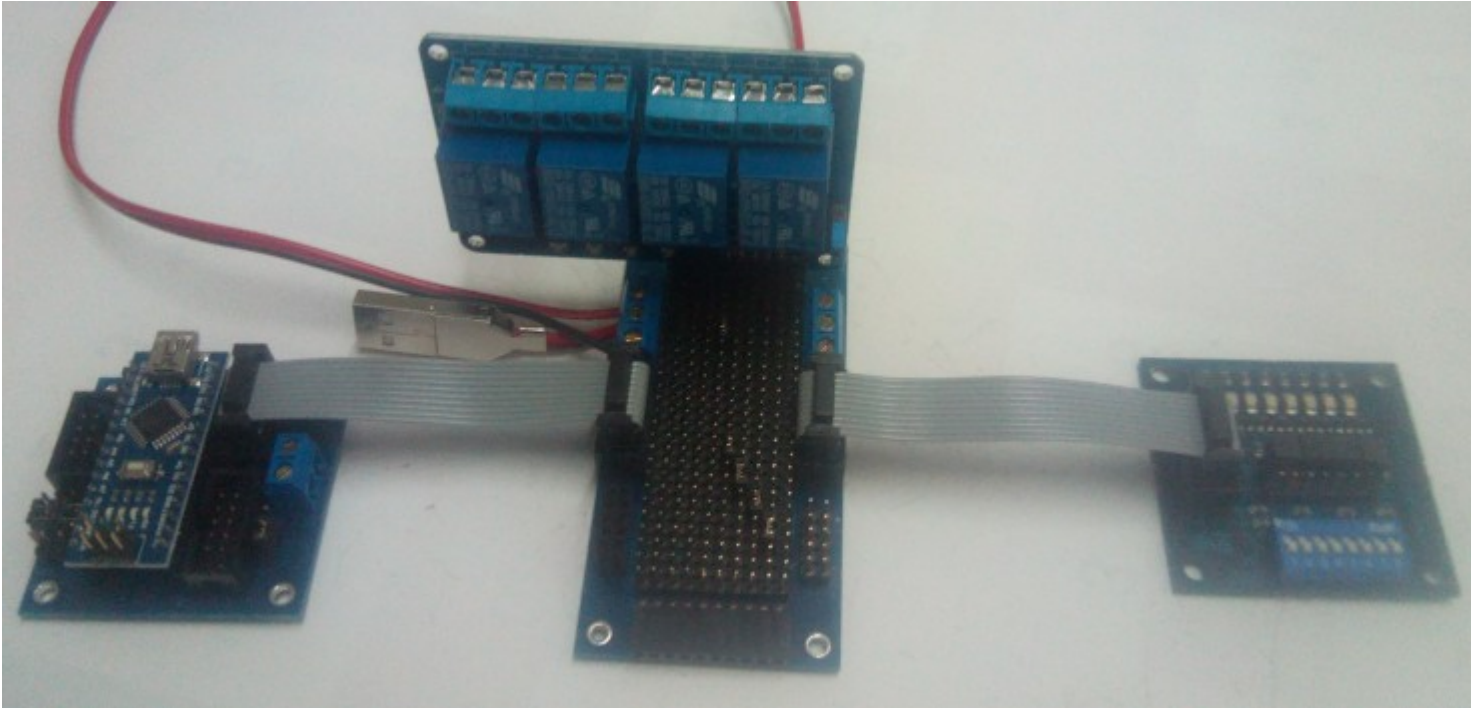


http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr02_P2.abp
http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr02_P1.abp



ArduBlock

pr03vuMeter.abp - Exercici

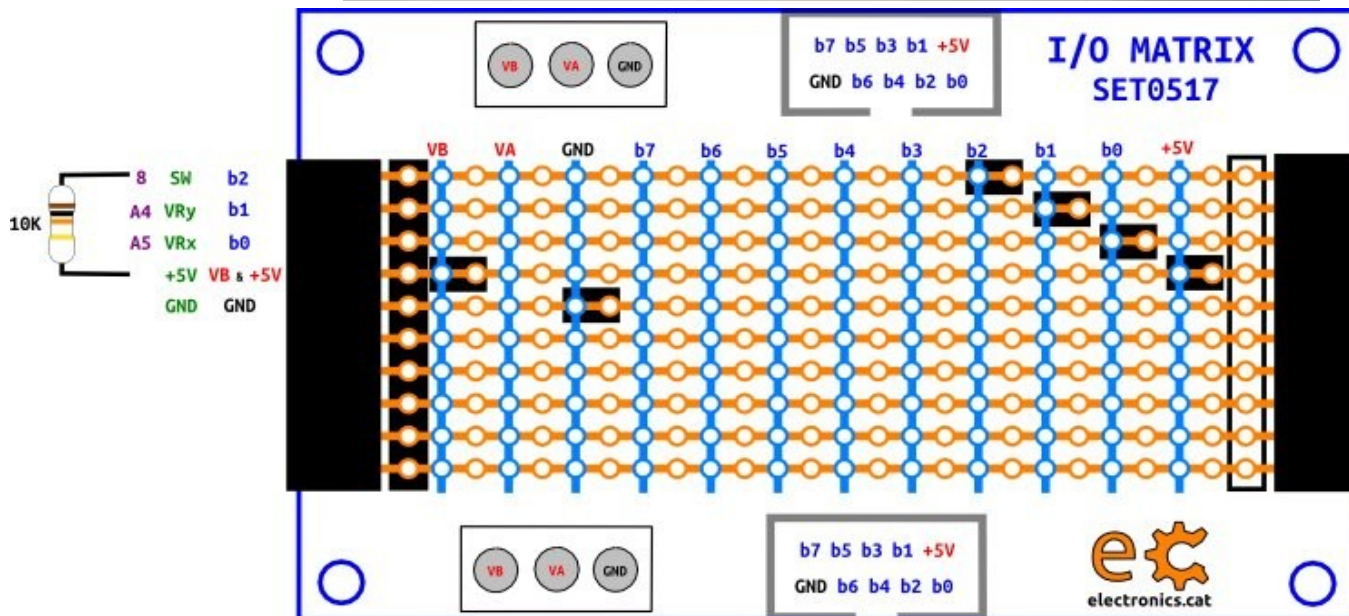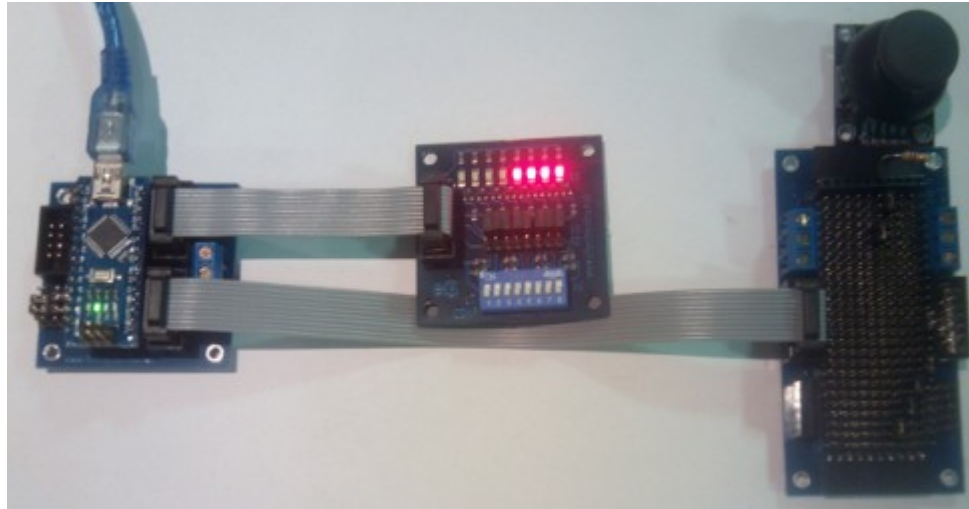


<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr03vuMeter3bits.abp>

<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr03vuMeter8bits.abp>



ArduBlock

pr03vuMeter.abp - Exercici

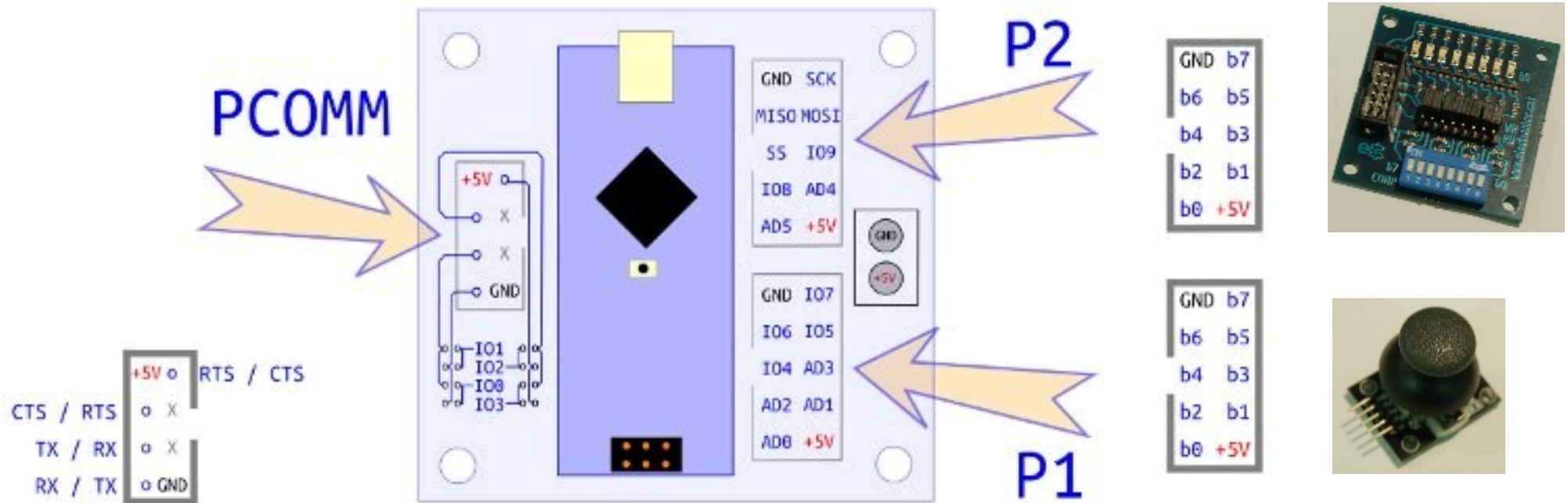

El valor analògic llegit màxim és 1023 i el mínim és 0


<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr03vuMeter3bits.abp>

<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr03vuMeter8bits.abp>



ArduBlock

pr03vuMeter3bits.abp - Exercici

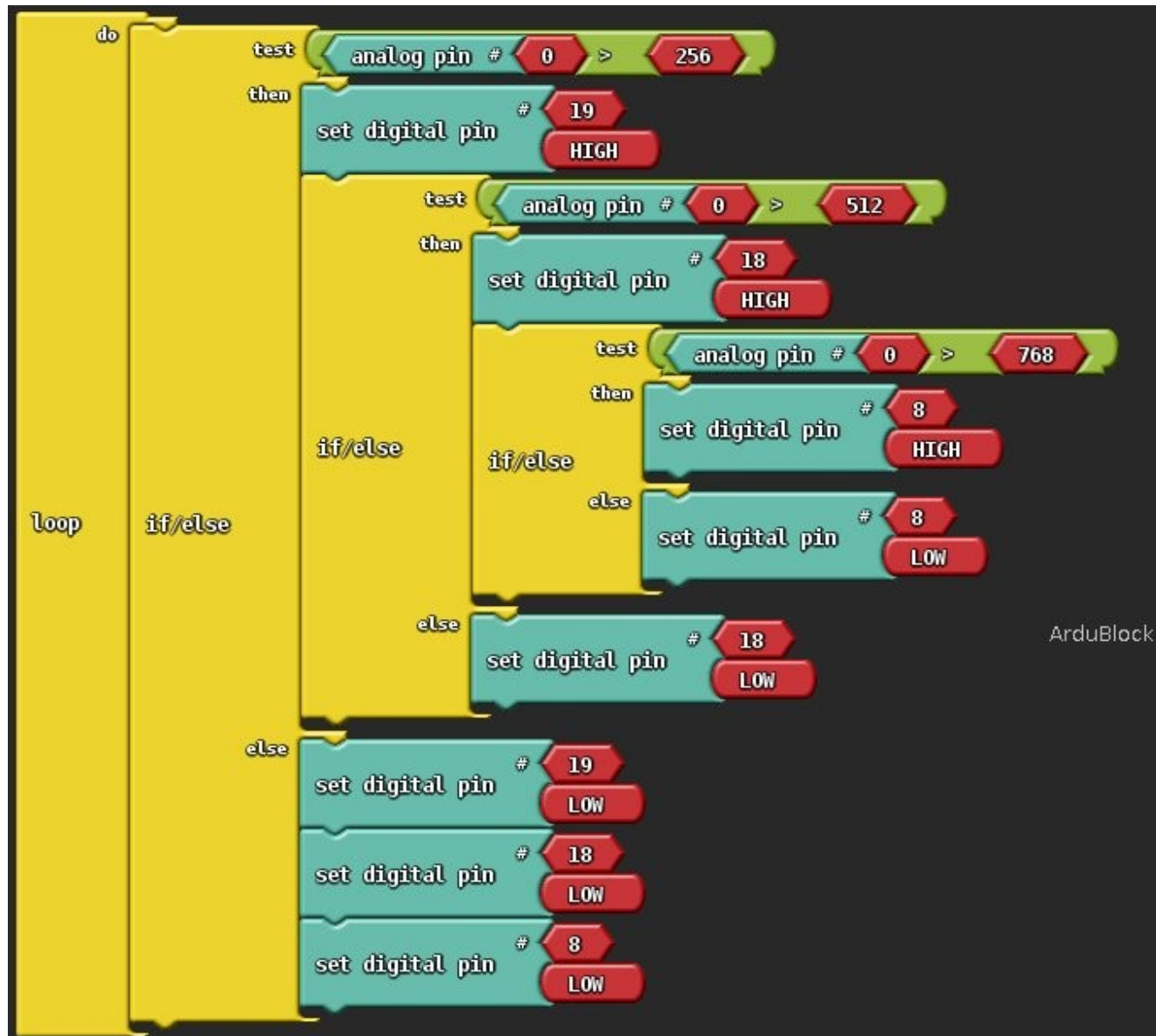


<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr03vuMeter3bits.abp>

<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr03vuMeter8bits.abp>



ArduBlock

pr03vuMeter8bits.abp - Exercici

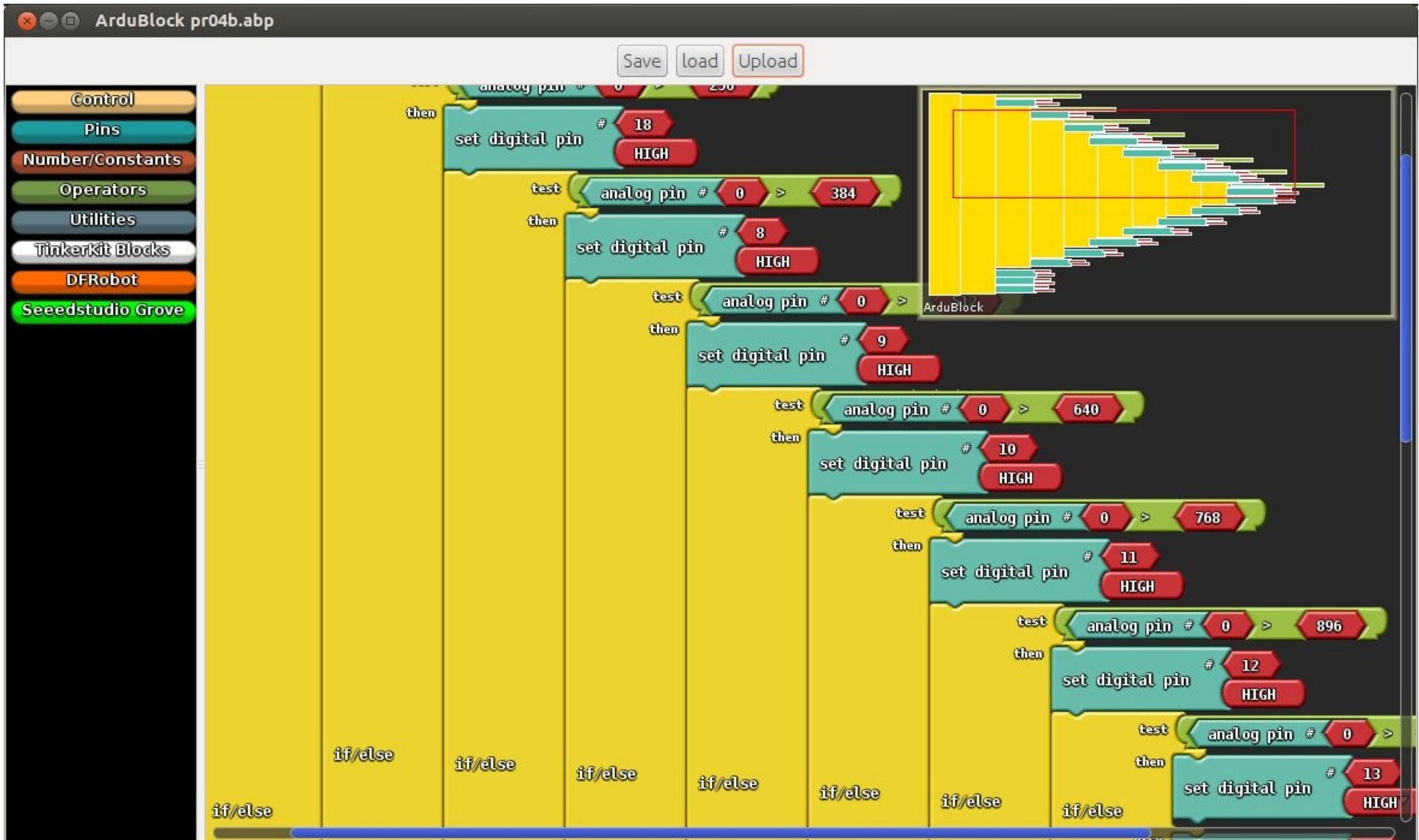

<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr03vuMeter3bits.abp>

<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr03vuMeter8bits.abp>




ArduBlock


pr04joystick.abp - Exercici


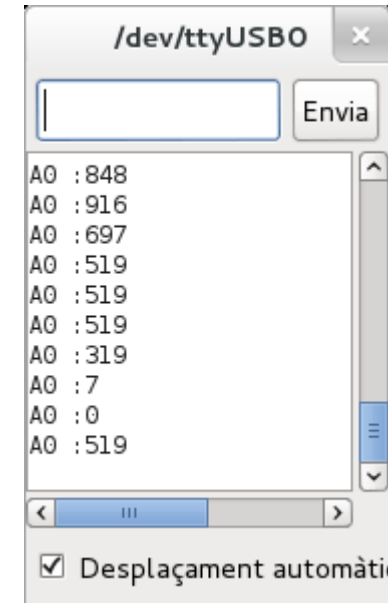
<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr04joystick.abp>




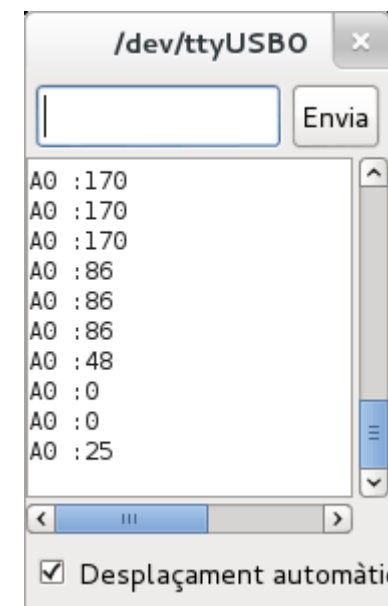
<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr04joystickB.abp>






ArduBlock

pr04joystickServo.abp - Exercici

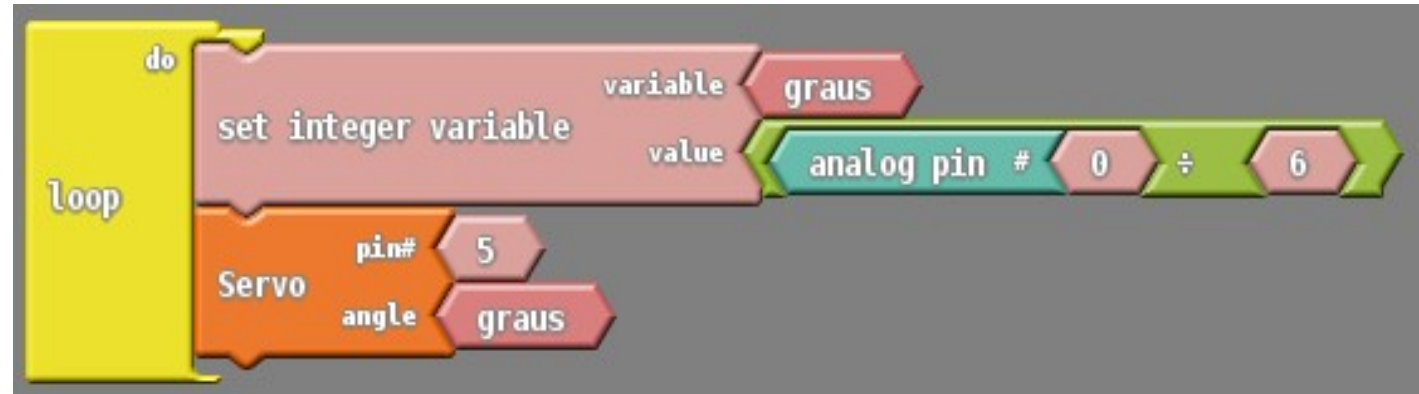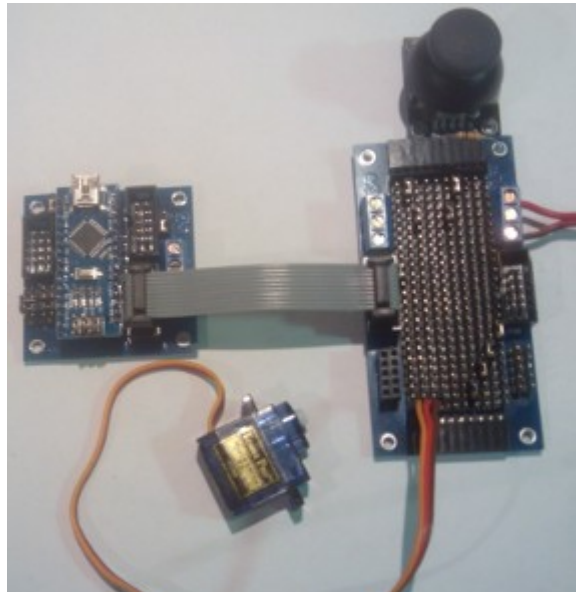


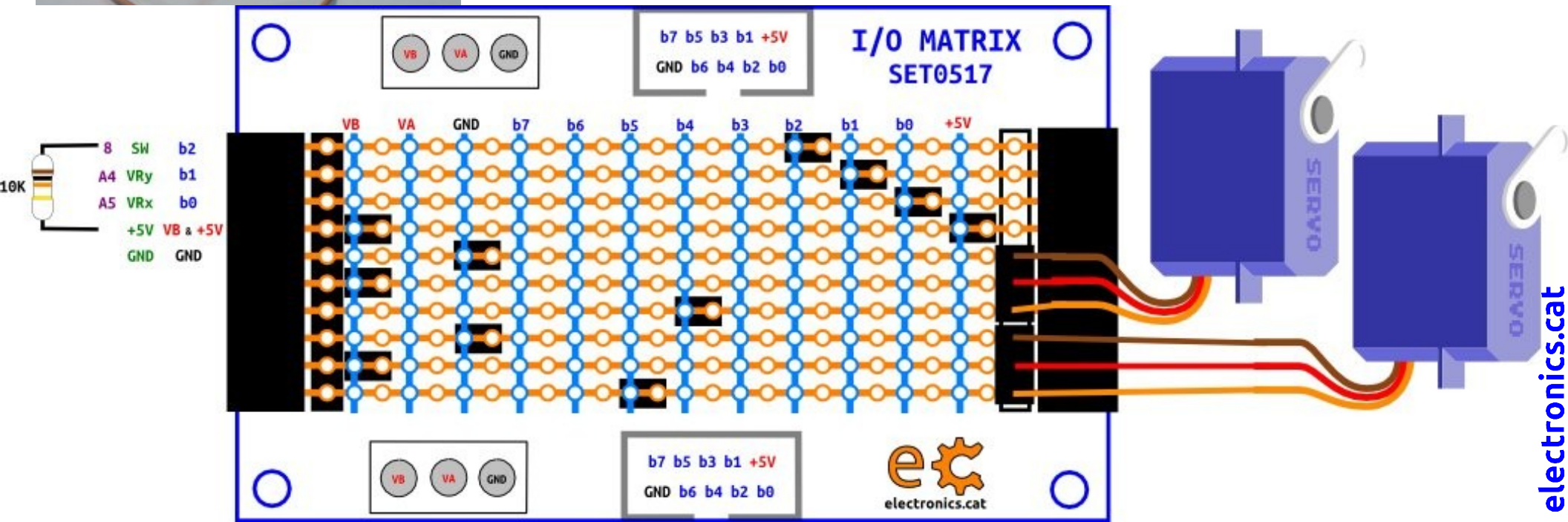
<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr04joystickServo.abp>





ArduBlock

pr05ultrasons.abp Mesura ultrasònica

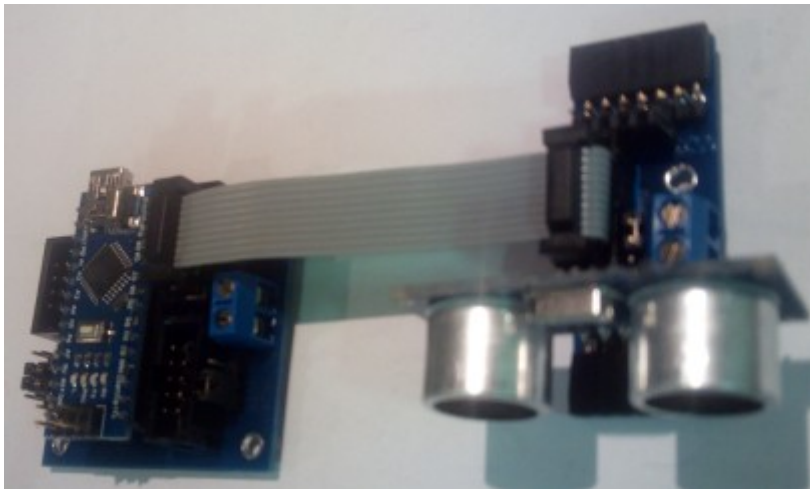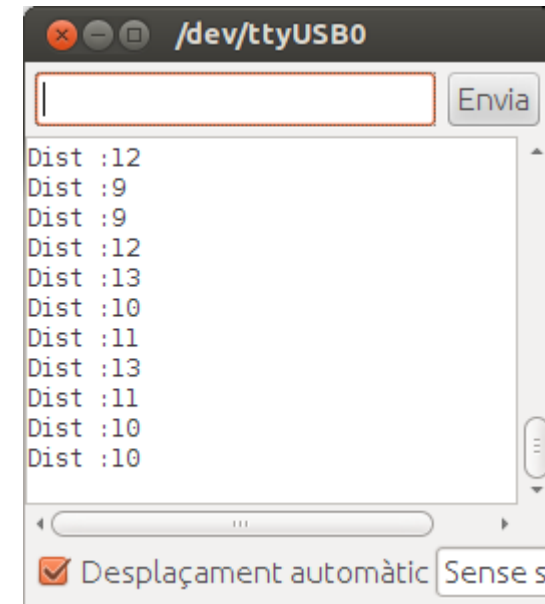

<http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/pr05ultrasons.abp>

<http://www.binefa.cat/php/doc/pr002/>

ArduBlock

Arduino Nano + LCD + Joystick + Servo

```
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
```

```
LiquidCrystal lcd(16, 17, 4, 5, 6, 7); // P1
//LiquidCrystal lcd(8,9,10,11,12,13); // P2
Servo servo1; Servo servo2;
```

```
const int buttonPin = 8;
//const int buttonPin = 16;
int analogPinX = 5, analogPinY = 4;
//int analogPinX = 0, analogPinY = 1;
int buttonState = 0;
```

```
void setup() {
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("electronics.cat");
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  servo1.attach(10);
  servo2.attach(11);
  servo1.write(90);
  servo2.write(90);
}
```

```
unsigned long int nAnalogValue2Degrees(unsigned long int nAnalogValue){
  return (nAnalogValue * 180) / 1023;
}
```

```
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  unsigned long int degX = nAnalogValue2Degrees(analogRead(analogPinX));
  unsigned long int degY = nAnalogValue2Degrees(analogRead(analogPinY));
  // set the cursor to column 0, line 1 (note: line 1 is the second row, since counting begins from 0)
  lcd.setCursor(0, 1);
  if (buttonState == HIGH) {
    lcd.print("F ");
  }else{
    lcd.print("N ");
  }
  lcd.print("X:"); lcd.print(degX); lcd.print("d Y:"); lcd.print(degY); lcd.print("d ");
  servo1.write(degX);
  servo2.write(degY);
}
```



Presentació descarregable a : <http://ves.cat/maQs>

Correu electrònic de contacte : jordibinefa@electronics.cat

twitter



<https://twitter.com/JordiBinefa>

<https://twitter.com/electronicscat>



<http://es.linkedin.com/pub/jordi-binefa/13/717/90b>

Blog : <http://www.binefa.cat/blog/>

Codis d'aquests exercicis : <http://www.binefa.cat/php/arduino/ardublock/>

Presentació d'aquestes i altres plaques : <http://ves.cat/lve3>

Plaques aviat disponibles a :

<http://www.electronics.cat>